

Isha Mudgal

CSCI 3130

Homework 3

Due: Tuesday Feb. 7, 10:00 PM

1. (2 points each) Simplify the following Boolean expressions using algebraic manipulation.

$$\begin{aligned} \text{a. } F(a,b) &= a'b' + ab + ab' \\ &= a'b' + a(b+b') \\ &= a'b' + a \\ &= (a+a')(a+b') \\ &= a+b' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } F(r,s,t) &= r' + rt + rs' + rs't' \\ &= r' + t + s' + s't' \\ &= r' + t + s' + s' \\ &= r' + t + s' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } F(x,y,z) &= (x+y)'(x'+y')' \\ &= (x'y')(xy) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\parallel x'xyy'$$

Note that ' means -not- (i.e. the same as a bar over a variable or expression)

2. (2 points each) For each of the following compact truth tables, use a Karnaugh map to obtain a simplified expression.

$$\text{a. } F(A,B,C) = \sum m(1,3,5,7)$$

$$\text{b. } F(A,B,C) = \sum m(0,2,4,5,6,7)$$



3. (5 points) Design a simple combinational circuit which calculates the result of the function  $F(n) = 5n + 4$ , where  $n$  is any 2-bit unsigned integer. In designing the circuit, draw a **truth table**, derive **expressions** for each of the outputs, and draw the **circuit**. You should not need a K-map.

$$f(n) = 5n + 4$$

$n$	A	B	$F(n)$	V	W	X	Y	Z
0	0	0	4	0	0	1	0	0
1	0	1	9	0	1	0	0	1
2	1	0	14	0	1	1	1	0
3	1	1	19	1	0	0	1	1

$$V: W \quad AB$$

$$W: (A'B) + (AB') = A \oplus B$$

$$X: (A'B') + (AB') = B'(A' + A) = B'$$

$$Y: (AB') + (AB) = A$$

$$Z: (A'B) + (AB) = B$$

